

1. Converta as bases.


$(500)_{10}$ para () ₈	$(764)_8$ para () ₁₀
$(60)_{10}$ para () ₂	$(111100)_2$ para () ₁₀

2. Calcule

$(111100)_2 + (111111)_2$	$(111111)_2 - (111100)_2$	$(111111)_2 - (111101)_2$
$3A943AH + (13B7C5)_{16}$	$(4D7BE8)_{16} - 1E925AH$	$(2C7AA3)_{16} - (1A5BC1)_{16}$

3. Desenhe as portas logicas and e or. Faça a tabela verdade.

4. Monte a equação do circuito abaixo

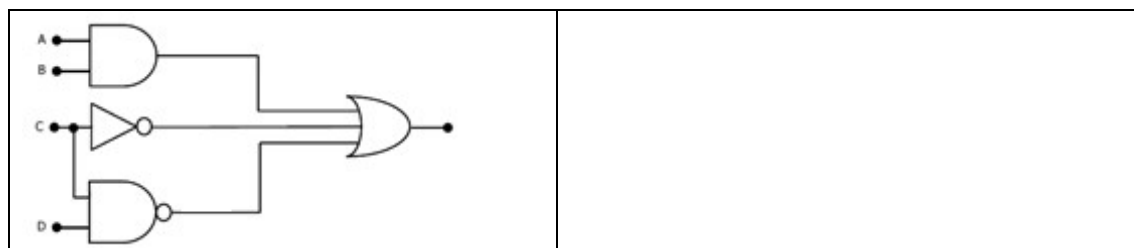

5. Desenhe o circuito $S = (A.B.C) + (A+B).C$
6. Desenhe o Flip-Flop SR e represente sua tabela verdade.
7. Um computador possui capacidade máxima de armazenamento de 64K células, cada uma de 8 bits. Qual o número mínimo de bits que o barramento de endereços e de dados devem ter, supondo que duas células são acessadas em cada operação de leitura/ou escrita? Qual o maior endereço da Memória e qual a capacidade da Memória?
8. Explique as instruções PUSH, MOV, ADD, MUL, SUB, POP e HALT
9. Explique a modificação feita no flip-flop SR para que ele possa ser utilizado como circuito de armazenamento de bit.
10. Escreva o programa em assemble: $((A-B) * (C+D)) + A$